

Transient Circuit



- DC circuits
 - Transient Circuits
- } *Different ?*

$$v_c(t) = v_c(\infty) + [v_c(0^+) - v_c(\infty)] * \left(e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$


$$i_L(t) = i_L(\infty) + [i_L(0^+) - i_L(\infty)] * \left(e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

$$\tau = RC$$

$$\tau = \frac{L}{R}$$

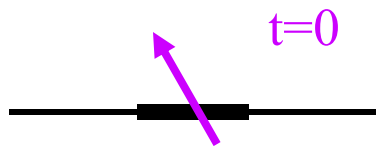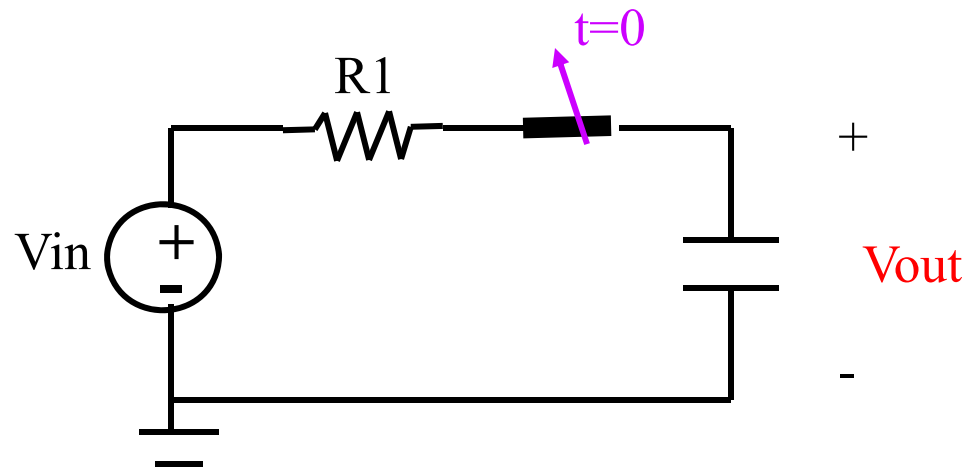


$t < 0$ -- close, $t \geq 0$ -- open

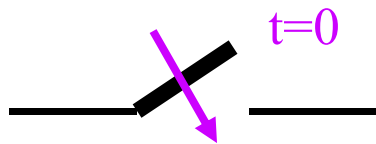


$t < 0$ -- open, $t \geq 0$ -- close


Ex.

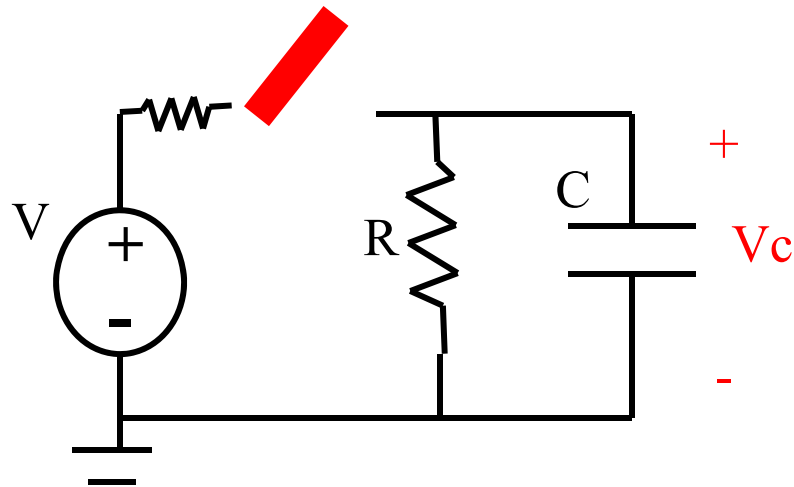


@ $t < 0$ sec, Initial $V_c = 0$

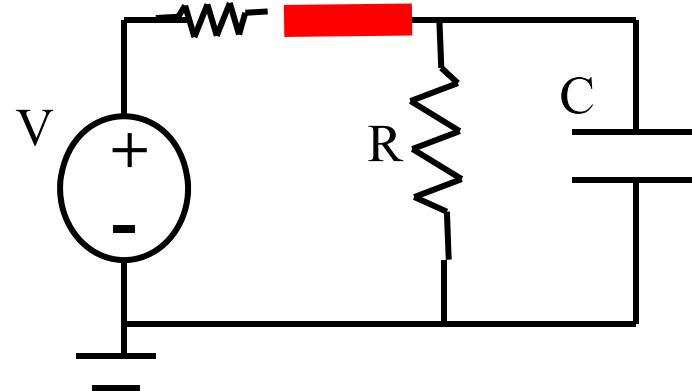



@ $t = 0$ sec

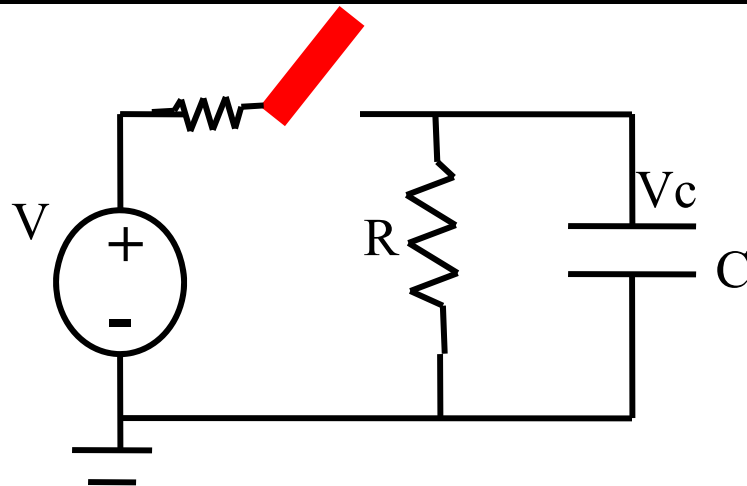

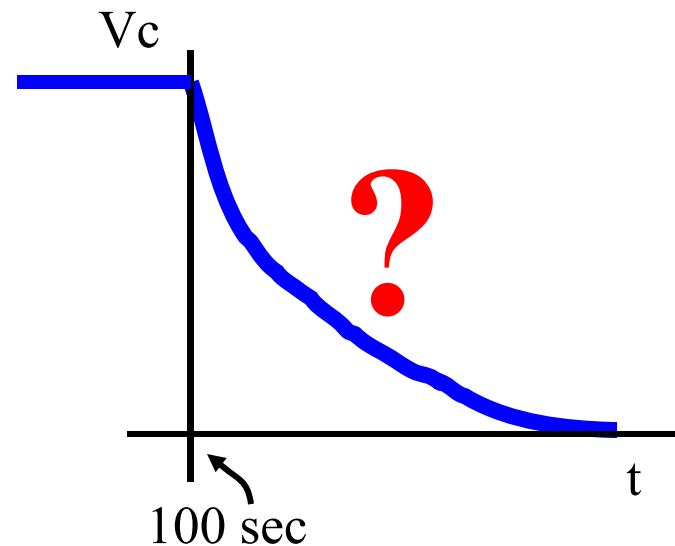

@ $t = 100$ sec

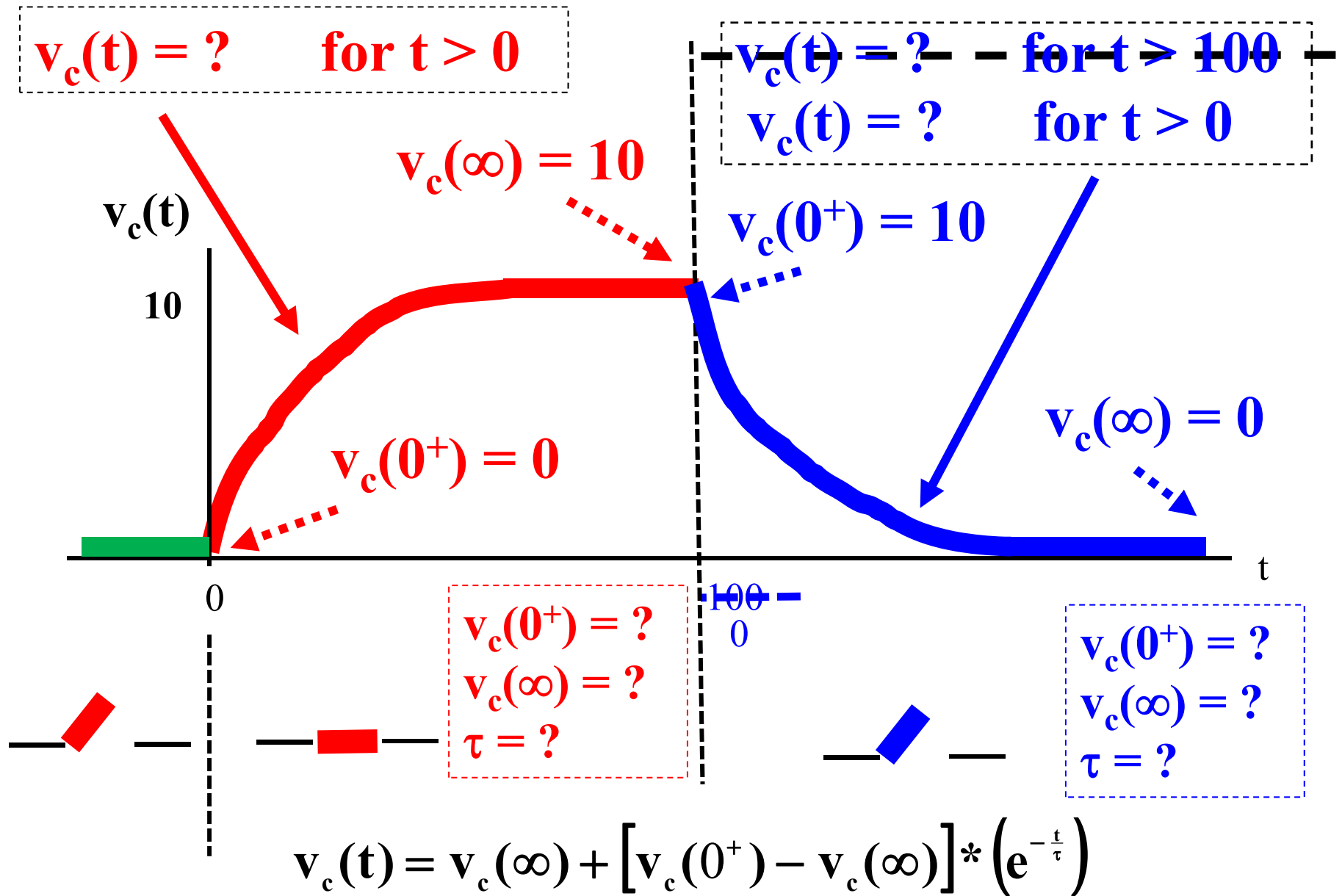

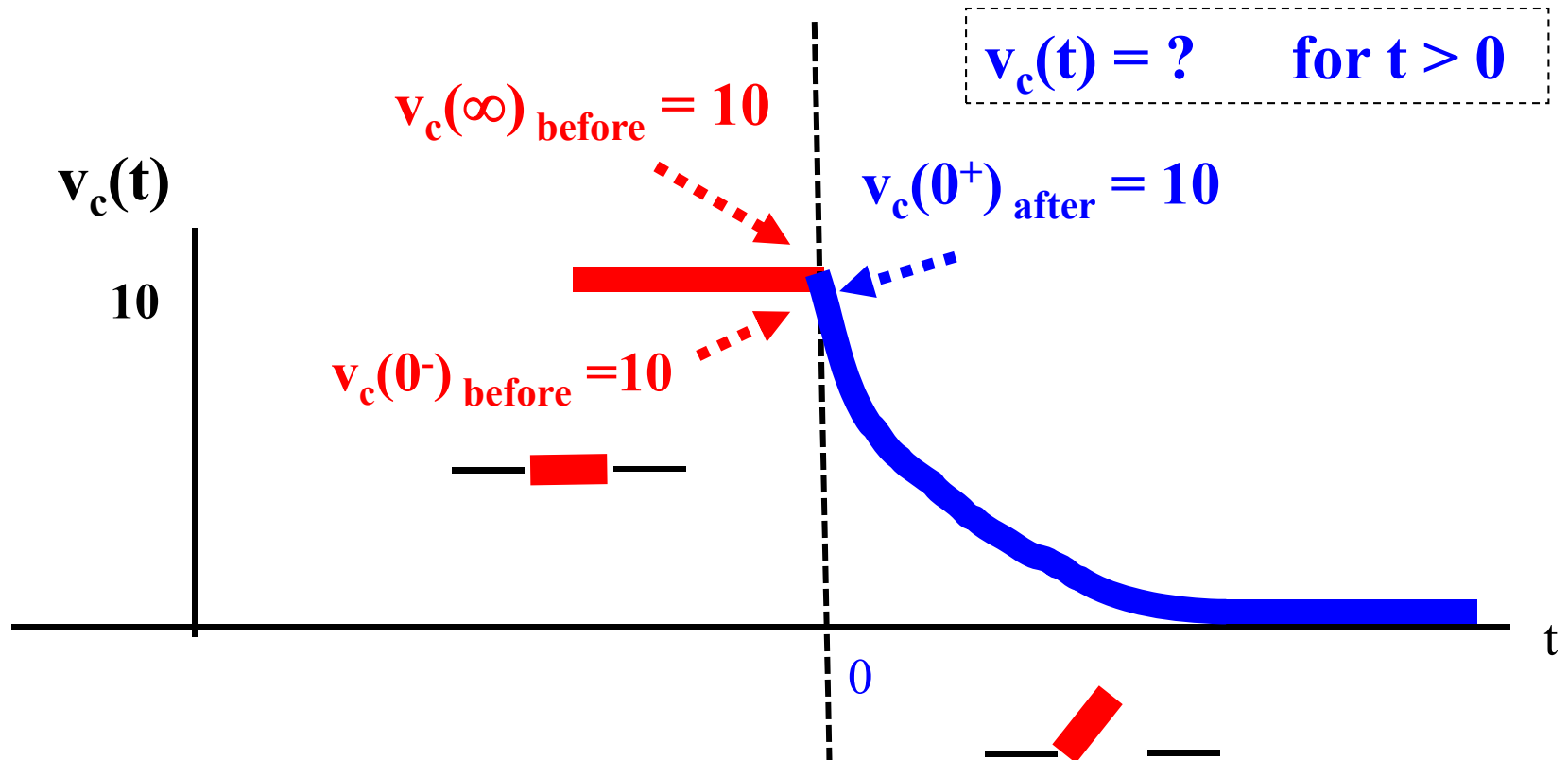









$v_c(\infty)_{\text{after}} = ?$   ✓

$v_c(0^+)_{\text{after}} = v_c(0^-)_{\text{before}} = v_c(\infty)_{\text{before}}$


$\tau_{\text{after}} = ?$   ✓

$v_c(\infty)_{\text{before}} = ?$   ✓

$v_c(0^+)_{\text{after}} = ?$   X

$v_c(0^+)_{\text{after}} = v_c(\infty)_{\text{before}}$

Ex.

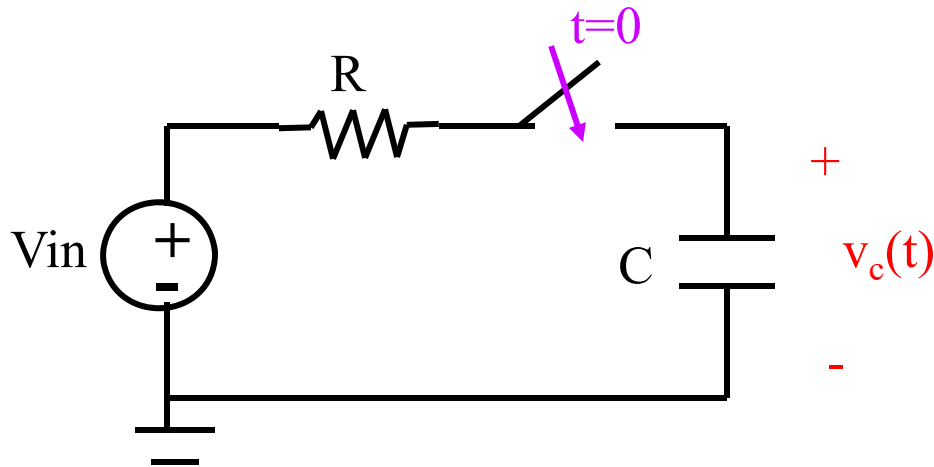

$$\tau = RC$$

Initial $v_c = 0$

$$v_c(t) = ? \quad \text{when } t > 0$$

$$V_c(0^-) = 0$$


$$V_c(0^-) = V_c(0^+)$$

$$V_c(0^+) = 0$$

$$V_c(\infty) = ?$$

@ C (open)


$$V_c(\infty) = V_{in}$$

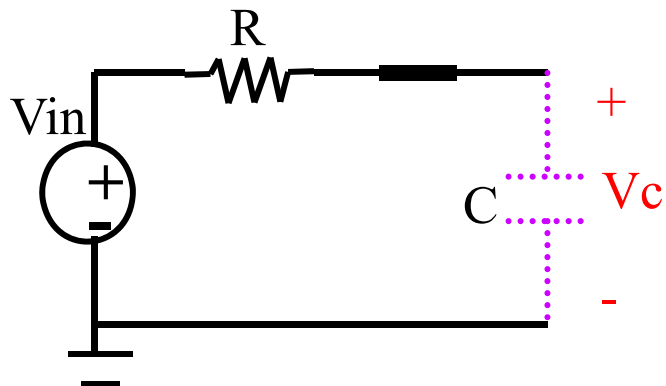

$$v_c(t) = v_c(\infty) + [v_c(0^+) - v_c(\infty)] * \left(e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

$$v_c(t) = V_{in} * \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right)$$

Ex.

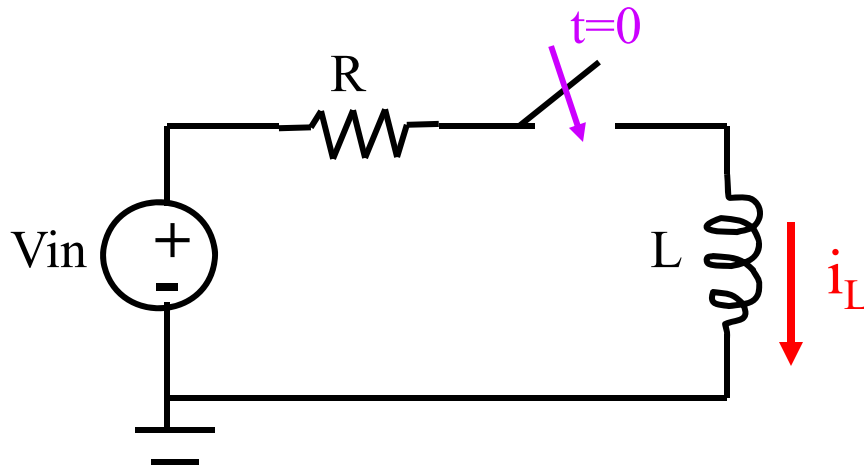

$$\tau = \frac{L}{R}$$

Initial $I_L = 0$

$$i_L(t) = ? \quad \text{when } t > 0$$

$$i_L(0^-) = 0$$

$$i_L(0^-) = i_L(0^+)$$


$$i_L(0^+) = 0$$

$$i(\infty) = ?$$

@ L (short)


$$i_L(\infty) = V_{in} / R$$
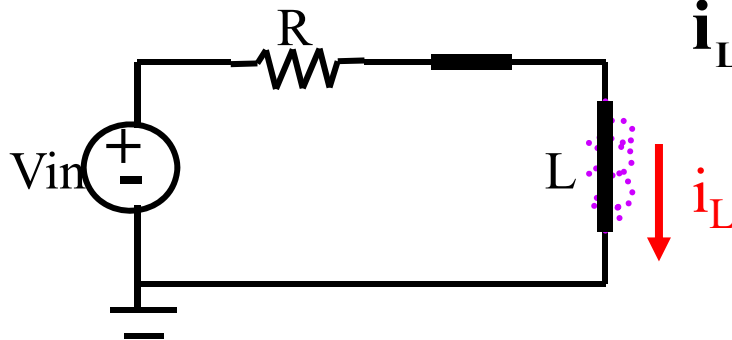
$$i_L(t) = i_L(\infty) + [i_L(0^+) - i_L(\infty)] * \left(e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$




$$i_L(t) = \frac{V_{in}}{R} * \left(1 - e^{-\frac{t}{L/R}}\right)$$

Ex.

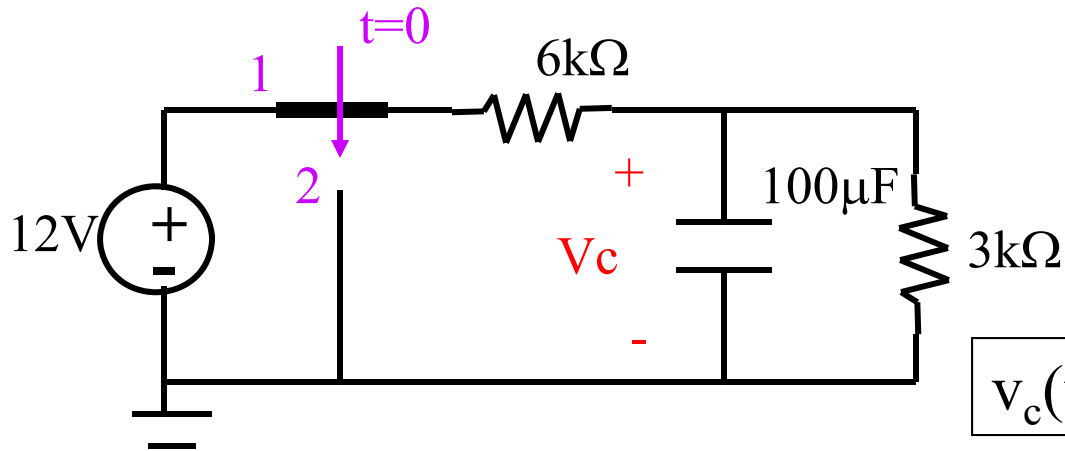

$$V_c(0^-) = ?$$

$$V_c(0^+) = V_c(0^-)$$

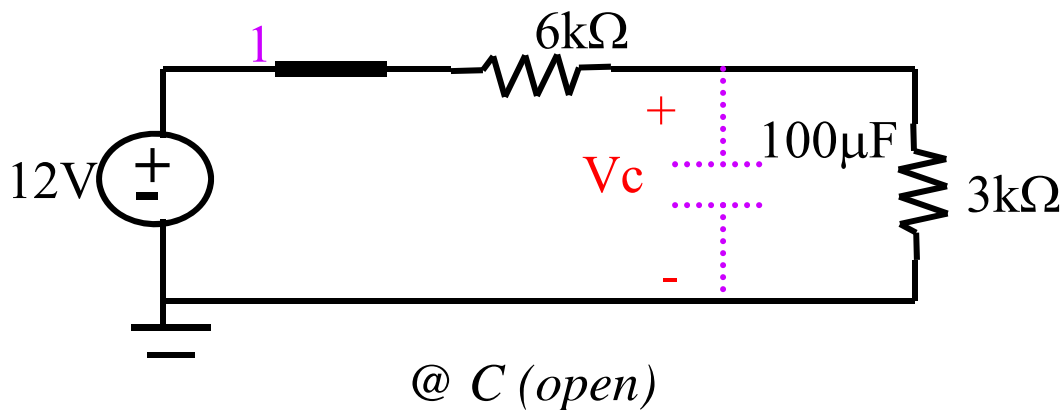




$$v_c(0^-) = \left(\frac{3k}{6k + 3k} \right) 12$$

$$v_c(0^-) = 4V$$

$$v_c(0^+) = v_c(0^-) = 4V$$

$$v_c(0^+) = 4V$$

$$t \geq 0 \quad v(\infty) = ?$$

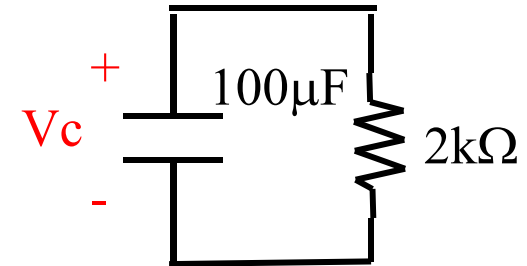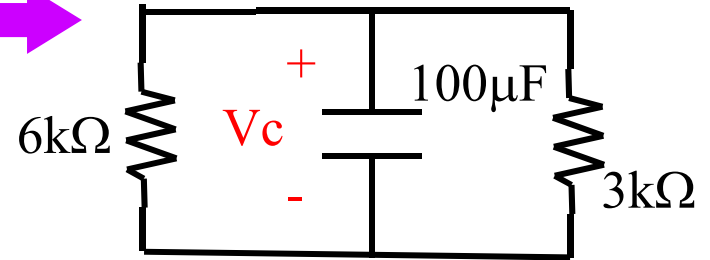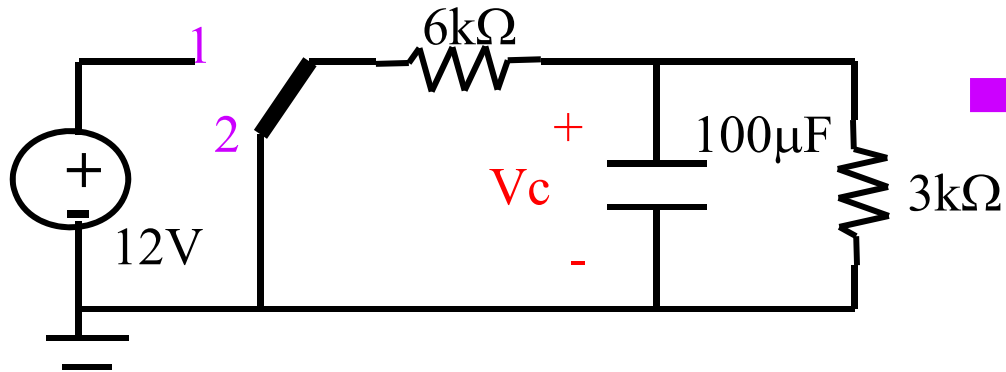

$$\tau = (2k) * 100\mu$$

$$\tau = 0.2$$


$$v_c(\infty) = 0$$

$$v_c(t) = v_c(\infty) + [v_c(0^+) - v_c(\infty)] * (e^{-\frac{t}{\tau}})$$

$$v_c(t) = 0 + [4 - 0] * (e^{-\frac{t}{0.2}})$$


$$= 4 * e^{-\frac{t}{0.2}}$$

Ex.

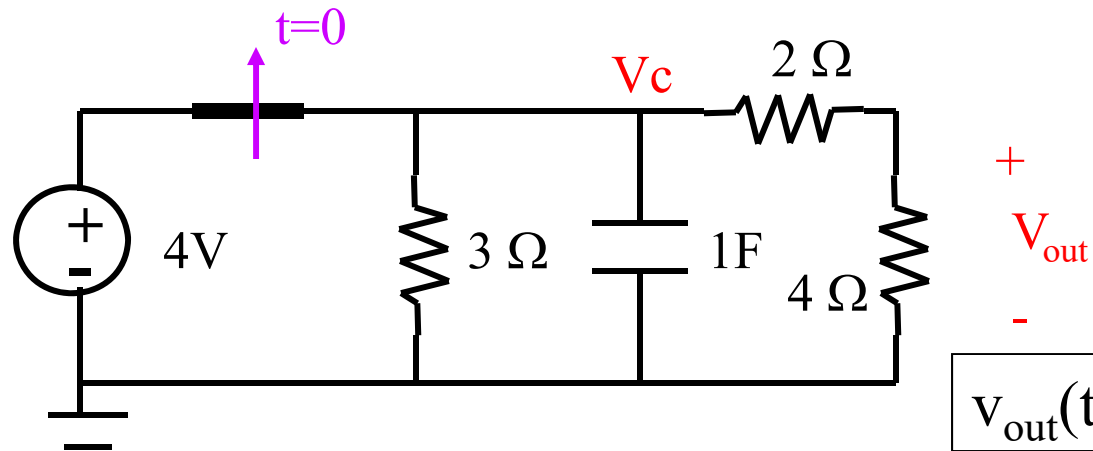

$$v_c(0^-) = ?$$

$$v_c(0^+) = v_c(0^-)$$

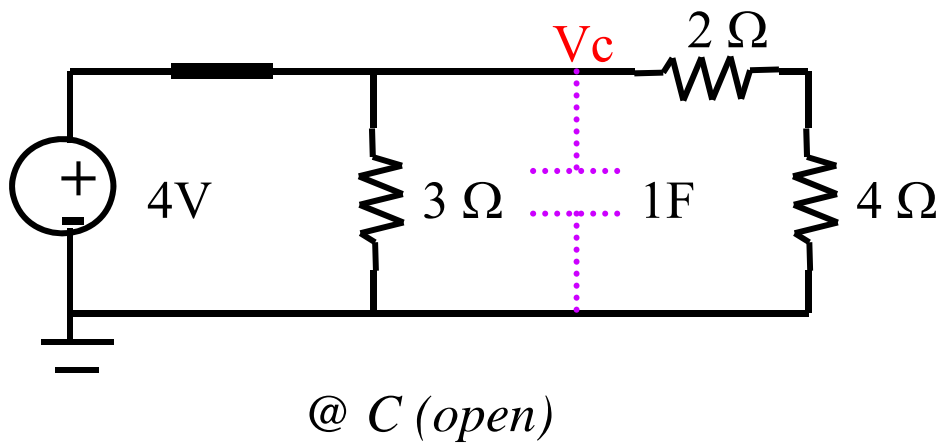




$$v_c(0^-) = 4$$

$$v_c(0^+) = v_c(0^-) = 4$$

$$v_c(0^+) = 4 \text{ V}$$

$t \geq 0$ $v(\infty) = ?$

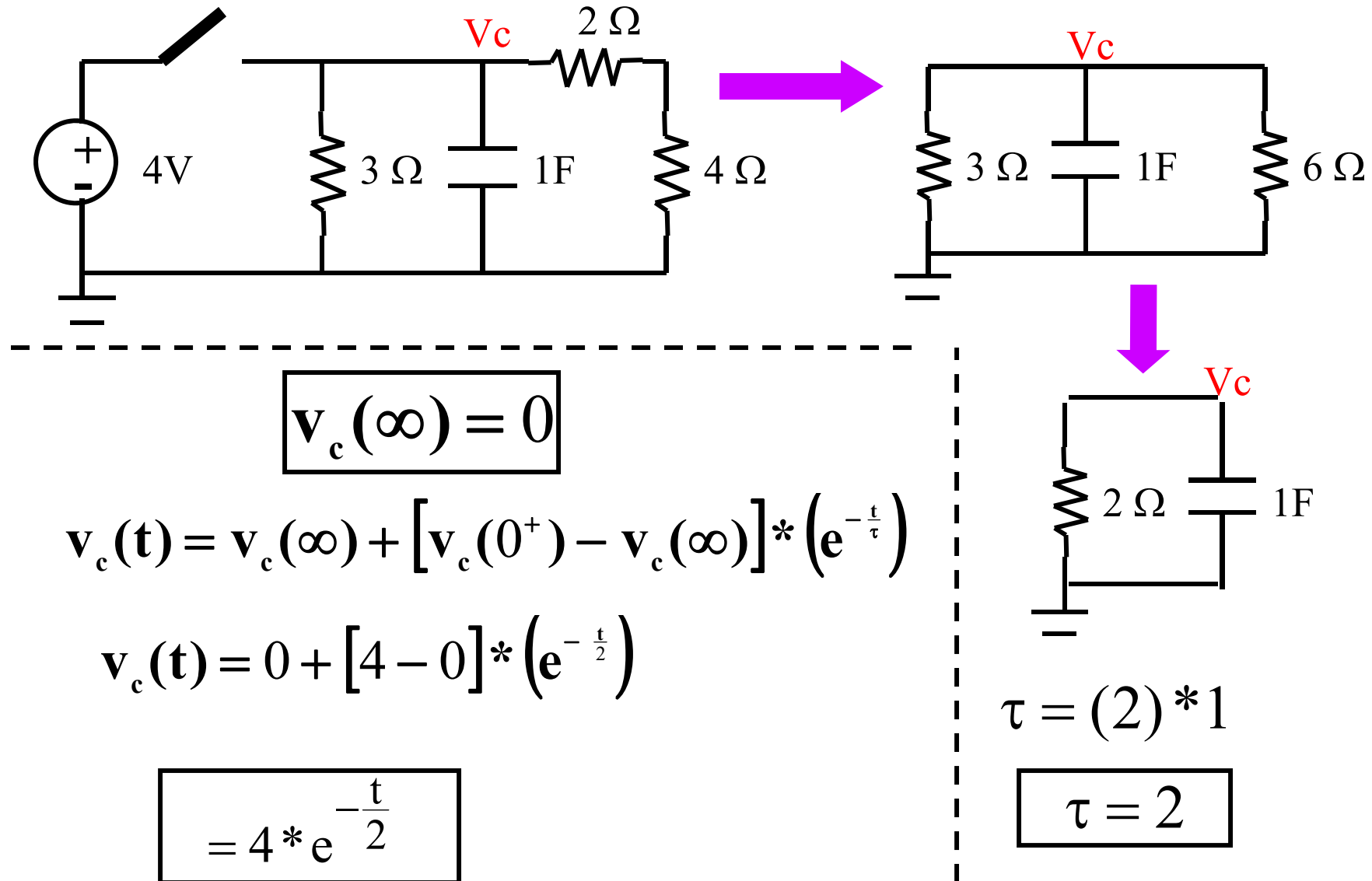

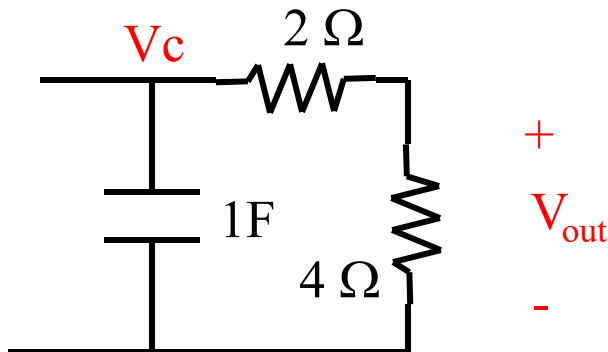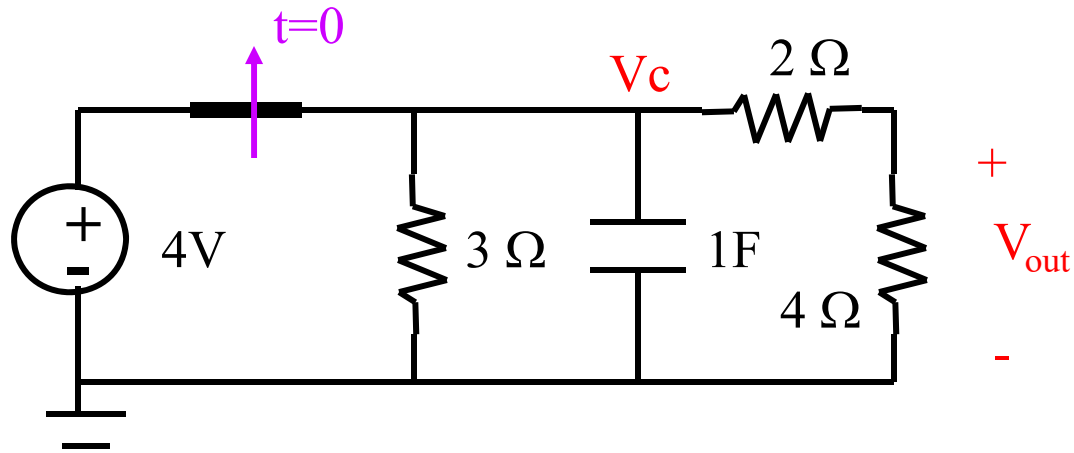


$$v_{out}(t) = \left(\frac{4}{2+4} \right) * v_c(t)$$

$$v_{out}(t) = \left(\frac{4}{2+4} \right) \cdot \left(4 * e^{-\frac{t}{2}} \right)$$

$$v_{out}(t) = \frac{8}{3} e^{-\frac{t}{2}}$$


Ex.

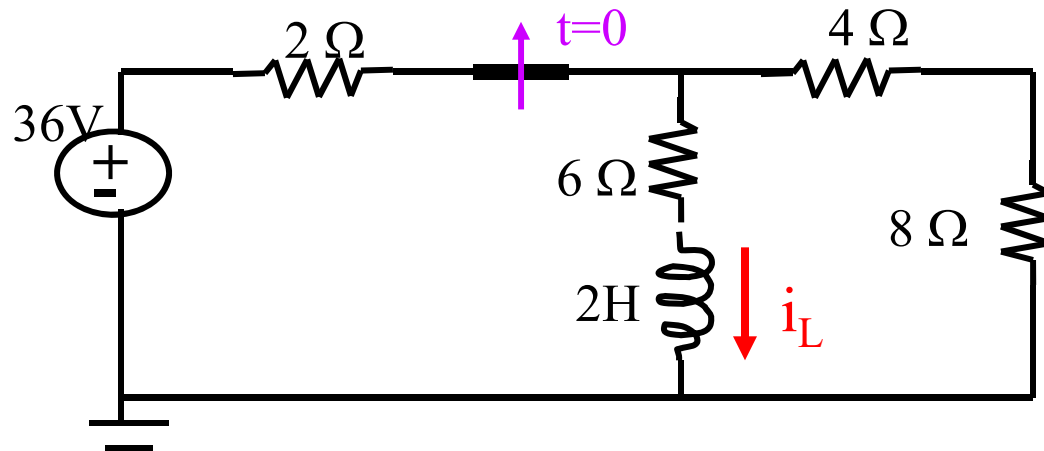


$i_L(t) = ?$
when $t > 0$

$$i_L(0^-) = ?$$

$$i_L(0^+) = i_L(0^-)$$

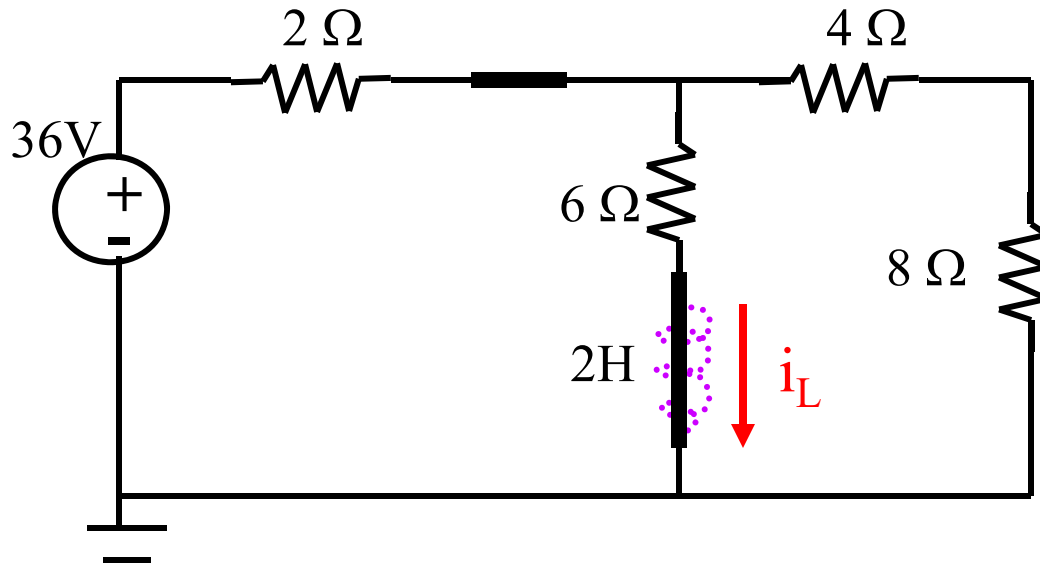

@ L (short)

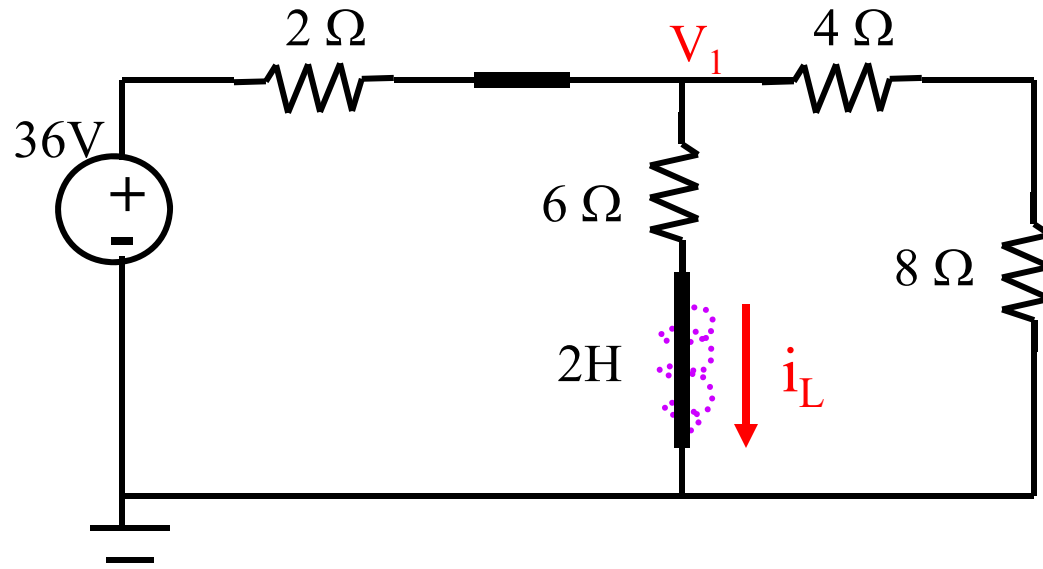


$$\frac{V_1 - 36}{2} + \frac{V_1 - 0}{6} + \frac{V_1 - 0}{4 + 8} = 0 \Rightarrow V_1 = 24\text{V}$$

$$\mathbf{i_L(0^-) = \frac{V_1}{6} = \frac{24}{6} = 4\text{A}}$$

$$\mathbf{i_L(0^+) = i_L(0^-) = 4\text{A}}$$

$$\mathbf{i_L(0^+) = 4\text{A}}$$

$$t \geq 0 \quad i(\infty) = ?$$

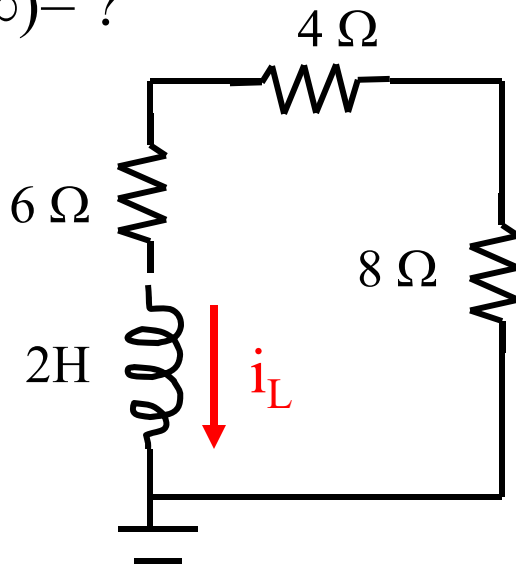

$$\boxed{i_L(\infty) = 0}$$

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{2}{6 + 4 + 8}$$


$$\boxed{\tau = \frac{1}{9}}$$

$$i_L(t) = i_L(\infty) + [i_L(0^+) - i_L(\infty)] * \left(e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

$$i_L(t) = 0 + [4 - 0] * \left(e^{-\frac{t}{1/9}}\right)$$

$$\boxed{i(t) = 4e^{-9t}}$$


Ex.

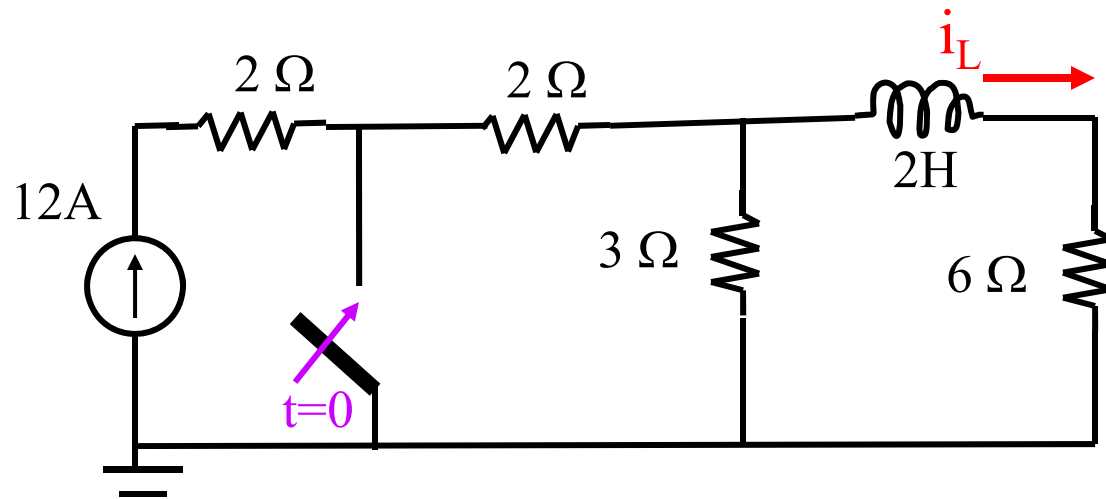

$i_L(t) = ?$
when $t > 0$

$$i_L(0^-) = ?$$

$$i_L(0^+) = i_L(0^-)$$

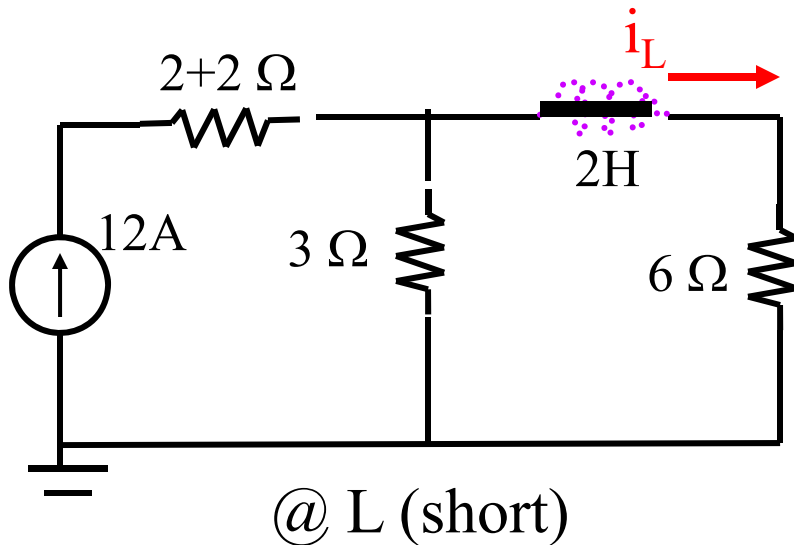


$$i_L(0^-) = \frac{3}{3+6} * 12$$

$$i_L(0^-) = 4A$$

$$i_L(0^+) = i_L(0^-) = 4A$$

$$i_L(0^+) = 4A$$

$$t \geq 0 \quad i(\infty) = ?$$

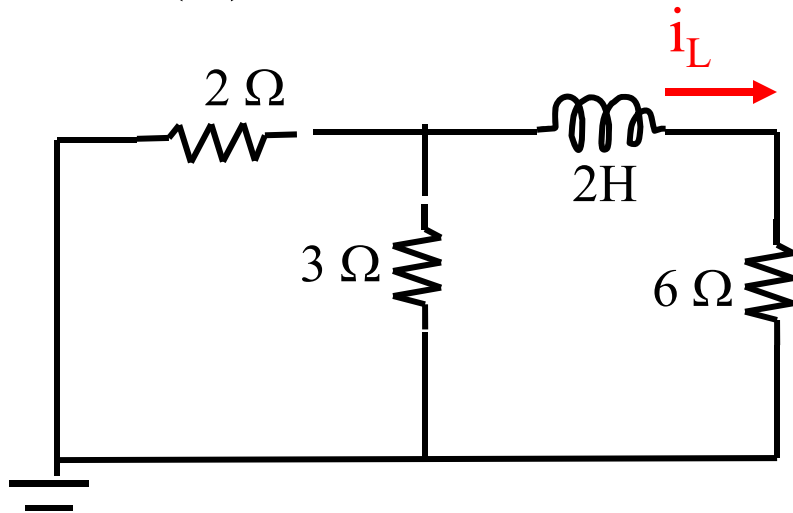

$$i_L(\infty) = 0$$

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{2}{2 // 3 + 6}$$

$$\tau = 0.277$$

$$i_L(t) = i_L(\infty) + [i_L(0^+) - i_L(\infty)] * \left(e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

$$i_L(t) = 0 + [4 - 0] * \left(e^{-\frac{t}{0.277}}\right)$$

$$i_L(t) = 4 * e^{-\frac{t}{0.277}}$$